

Arquitetura de Computadores II

Aula 1 - Introdução

Conceitos Básicos

- Os circuitos eletrônicos dentro de um computador moderno são digitais
- A eletrônica digital opera somente com dois níveis de tensão: alta e baixa
- Este é o principal motivo pelo qual os computadores utilizam números binários

Conceitos Básicos

- O sistema binário é adequado à abstração usada na representação de um sistema digital, pois assume somente dois valores que são 0 e 1 lógicos
- Estes valores também são conhecidos como **falso** e **verdadeiro**, **inativo** e **ativo**, **reset** e **set**, **nível baixo** e **nível alto**, respectivamente. Além de serem complemento e inverso um do outro

Conceitos Básicos

- Os circuitos lógicos podem conter ou não memória
- Os circuitos sem memória são denominados **circuitos combinacionais**
- A saída de um circuito combinacional depende somente da entrada corrente

Conceitos Básicos

- Nos circuitos com memória, as saídas podem depender tanto das entradas correntes quanto dos valores armazenados nos elementos de memória do circuito
- Estes valores são conhecidos como **estado** do circuito lógico

Tabelas Verdade

- Os circuitos lógicos combinacionais não têm memória, por isso podem ser completamente especificados definindo os valores das saídas para cada conjunto de valores de entrada possíveis
- Esta descrição pode ser dada por uma estrutura conhecida como **tabela verdade**

Tabelas Verdade

- Para um circuito lógico com n entradas, existem 2^n conjuntos possíveis de valores de entrada
- A tabela verdade correspondente tem então 2^n linhas, cada linha mostrando o valor da função para uma combinação diferente dos valores de entrada

Tabelas Verdade

- Exemplos de tabelas verdade

A	f (NOT)
0	1
1	0

A	B	f (AND)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	f (OR)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabelas Verdade

- Considere uma função lógica com três entradas **A**, **B** e **C**, e três saídas, **D**, **E** e **F**. Sendo a função definida da seguinte forma:
 - **D** é verdadeiro se pelo menos uma entrada for verdadeira
 - **E** é verdadeiro se exatamente duas entradas forem verdadeiras
 - **F** é verdadeiro somente se todas as três entradas forem verdadeiras

Tabelas Verdade

- A tabela verdade terá $2^n = 8$ entradas

Entradas			Saídas		
A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

Tabelas Verdade

- As tabelas verdade descrevem por completo qualquer função lógica combinacional
- Só que tendem a crescer exponencialmente com o número de entradas. Sendo inviáveis para um número muito grande de entradas
- Uma forma de simplificar a tabela verdade é criar a tabela somente com as combinações de entrada cujas saídas fossem verdadeiras

Álgebra de Boole

- Os circuitos lógicos combinacionais também podem ser descritos através das **equações lógicas**
- Nessas equações as variáveis só podem assumir os valores 0 e 1, e a **álgebra de Boole** é que trata destas equações

Álgebra de Boole

- Os três principais operadores da álgebra booleana são os operadores **NOT**, **AND** e **OR**
- O operador unário NOT é representado como \bar{A} . O resultado desta operação sobre uma variável é a inversão ou negação do valor da variável
 - Se $A = 1$ então $\bar{A} = 0$ e vice-versa

Álgebra de Boole

- O operador AND é representado pelo símbolo “.”, como em $A \cdot B$
 - O resultado deste operador sobre variáveis booleanas é igual a 1 somente se todas as variáveis forem iguais a 1
 - Caso contrário, o resultado é 0
 - Esta operação é conhecida como **produto lógico**

Álgebra de Boole

- O operador OR é representado pelo símbolo “+”, como em $A + B$
 - O resultado deste operador sobre variáveis booleanas é igual a 1 se pelo menos uma das variáveis for igual a 1
 - Caso contrário, o resultado é 0
 - Esta operação é conhecida como **soma lógica**

Álgebra de Boole

- Existem várias leis da álgebra de Boole que são úteis no tratamento das equações lógicas, como por exemplo:

- Lei da identidade: $A + 0 = A$ e $A \cdot 1 = A$.
- Leis de zero e um: $A + 1 = 1$ e $A \cdot 0 = 0$.
- Leis inversas: $A + \overline{A} = 1$ e $A \cdot \overline{A} = 0$.
- Leis comutativas: $A + B = B + A$ e $A \cdot B = B \cdot A$.
- Leis associativas: $A + (B + C) = (A + B) + C$ e $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$.
- Leis distributivas: $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$ e $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$.

Álgebra de Boole

- Além disso, existem dois outros teoremas úteis, conhecidos como **Teoremas de De Morgan**, cuja formulação é dada por:

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad \text{e} \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

Álgebra de Boole

- Qualquer conjunto de funções lógicas pode ser escrito como uma série de equações com uma saída do lado esquerdo de cada equação e com uma fórmula lógica à direita, relacionando as variáveis da função por meio dos operadores NOT, AND e OR

Álgebra de Boole

- Qual seriam as equações lógicas para as funções lógicas, **D**, **E** e **F**, descritas no exemplo anterior?
- Resposta:

Álgebra de Boole

- Qual seriam as equações lógicas para as funções lógicas, **D**, **E** e **F**, descritas no exemplo anterior?
- Resposta:

$$D = A + B + C$$

$$E = ((A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)) \cdot \overline{(A \cdot B \cdot C)}$$

Álgebra de Boole

- Qual seriam as equações lógicas para as funções lógicas, **D**, **E** e **F**, descritas no exemplo anterior?
- Resposta:

$$D = A + B + C$$

$$E = ((A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)) \cdot \overline{(A \cdot B \cdot C)}$$


ou

$$E = (A \cdot B \cdot \overline{C}) + (A \cdot C \cdot \overline{B}) + (B \cdot C \cdot \overline{A})$$


$$F = A \cdot B \cdot C$$

Portas Lógicas

 
- Os circuitos lógicos são construídos a partir das portas lógicas, que implementam fisicamente as funções booleanas básicas
- Representação das portas lógicas NOT, AND e OR



NOT

 

AND

 

OR

Portas Lógicas

- Qualquer função lógica pode ser construída usando as portas AND, OR e inversores
- Existem duas portas inversoras chamadas **NOR** e **NAND**, que correspondem às portas OR e AND invertidas, respectivamente.
 - Estas portas são chamadas **universais**, pois podem ser combinadas para gerar qualquer função lógica usando somente um tipo de porta, ou NAND ou NOR

Lógica Combinatória

- Existe um conjunto de circuitos lógicos básicos muito usados no hardware de uma máquina que requerem múltiplas entradas e múltiplas saídas
- Estes circuitos são denominados de circuitos combinatórios
 - Alguns exemplos são **decodificadores**, **multiplexadores** e **comparadores**

Decodificadores


- O decodificador é um circuito que tem n bits de entrada e 2^n bits de saída, onde somente um bit de saída é ativado para cada combinação de entrada
- O decodificador traduz a entrada de n bits em um sinal que corresponde ao número binário representado pelos bits de entrada

Decodificadores

- Em geral, as saídas são numeradas, como por exemplo, **Out0**, **Out1**, ..., **Out $2^n - 1$** . Se o valor da entrada é igual a **i**, então somente a saída **Outi** estará ativa e as demais estarão desativadas

Decodificadores

 - Decodificador de 3 bits e a tabela verdade



a. Um decodificador de 3 bits

Entradas			Saídas							
I2	I1	I0	Out7	Out6	Out5	Out4	Out3	Out2	Out1	Out0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

b. A tabela verdade para um decodificador de 3 bits

Decodificadores

- Esse decodificador é denominado **decodificador 3 para 8**, pois existem 3 entradas e 8 (2^3) saídas

Codificadores


- O circuito inverso de um decodificador é um **codificador**
- Ele recebe 2^n entradas e produz uma saída de **n bits**

Multiplexadores

- Um multiplexador poderia ser mais corretamente denominado de seletor, pois sua saída é uma das entradas selecionada por um controle

Multiplexadores

 - Multiplexador de 2 entradas
 - 2 valores de dados e 1 valor seletor (ou de controle)




Multiplexadores

- O valor seletor determina qual das entradas se torna a saída
- Um multiplexador com 2^n entradas de dados precisa de n entradas de controle que selecionam uma das entradas de dados

Multiplexadores

- Multiplexador com 4 entradas de dados

 

Demultiplexadores

- O circuito inverso de um multiplexador é um demultiplexador que liga seu único sinal de entrada a uma dentre as 2^n saídas, dependendo dos valores das n linhas de controle
- Se o valor binário nas linhas de controle for igual a i , a saída i será selecionada

Lógica em Dois Níveis

- Qualquer função lógica pode ser escrita na forma canônica, onde cada variável é a variável original (A) ou o seu complemento (\bar{A})
- Além disso, a função pode ser implementada com somente dois níveis de portas lógicas, um nível com portas **AND** e um nível com portas **OR**

Lógica em Dois Níveis

- Esta representação é conhecida como **lógica em dois níveis**
- Existem duas formas de representação de lógica de dois níveis: a soma de produtos e o produto de somas
- Estas formas também são conhecidas como soma de mintermos e produto de maxtermos

Lógica em Dois Níveis

- Exemplo de função expressa na forma de soma de produtos

$$D = (\bar{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot B \cdot C)$$

- Exemplo de função expressa na forma de produto de somas

$$D = (\bar{A} + B + C) \cdot (A + B + C)$$

PLA (*Programmable Logic Array*)

- Uma PLA é um circuito genérico para implementar a soma de produtos
- Uma PLA tem um conjunto de entradas e os complementos dessas entradas e dois estágios de lógica

PLA (*Programmable Logic Array*)


- O primeiro estágio é uma matriz de portas AND que formam o conjunto de termos produto
- O segundo estágio da lógica é uma matriz de portas OR, cada uma das quais forma uma soma lógica de qualquer quantidade dos termos produto

PLA (*Programmable Logic Array*)

- Uma PLA tem duas características que ajudam na tarefa de implementar um conjunto de funções lógicas:
 - Primeiro, somente as entradas da tabela verdade que produzem um valor verdadeiro são consideradas e têm portas lógicas associadas a elas
 - Segundo, cada termo diferente de um produto terá somente uma única entrada na PLA, mesmo que tal termo seja usado em várias saídas

PLA (*Programmable Logic Array*)

- Formato básico de uma PLA

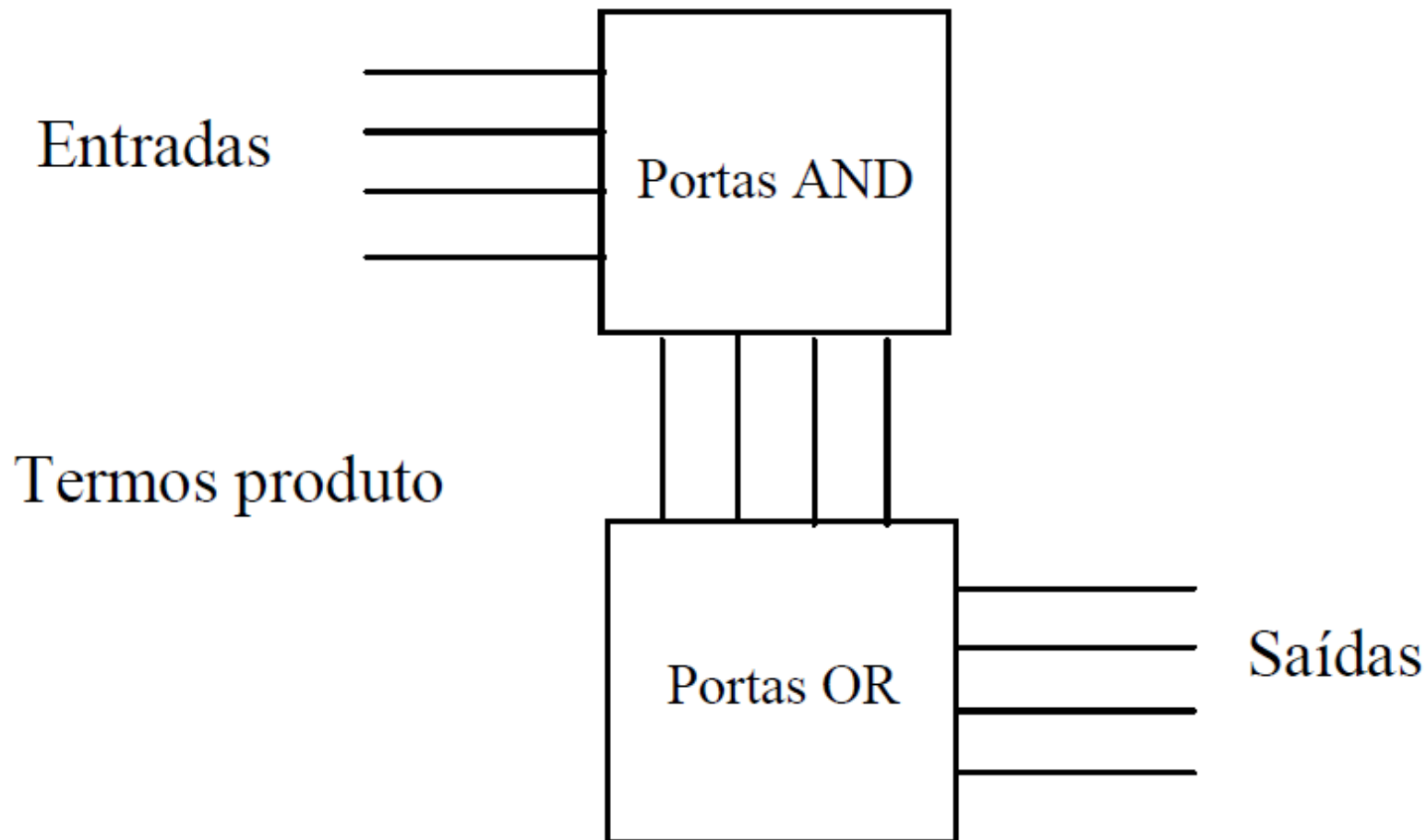

PLA (*Programmable Logic Array*)

- Qual é a representação da soma de produtos para a seguinte tabela verdade para D?

Entradas			Saída
A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

PLA (*Programmable Logic Array*)

- Existem quatro termos no produto, pois a função é verdadeira (1) para quatro combinações de entradas diferentes

$$\overline{A} . \overline{B} . C$$

$$\overline{A} . B . \overline{C}$$

$$A . \overline{B} . \overline{C}$$

$$A . B . C$$

- Pode-se escrever a função D como a soma:

$$D = (\overline{A} . \overline{B} . C) + (\overline{A} . B . \overline{C}) + (A . \overline{B} . \overline{C}) + (A . B . C)$$

Don't Cares

- Na implementação de funções lógicas combinacionais existem situações em que não nos interessa os valores de algumas de suas entradas ou saídas
 - Outra saída já é verdadeira ou algumas combinações das entradas nunca ocorrem
- Estas situações são conhecidas como ***don't care*** e são importantes, pois facilitam o processo de otimização da implementação das funções lógicas

Clocks

- Os relógios (*clocks*) são usados na lógica sequencial para decidir quando um elemento que contém **estado** deve ser atualizado
- Um *clock* é um sinal periódico com tempo de ciclo fixo
- A frequência do *clock* é o inverso do seu período

Clocks

- O período do *clock* é dividido em duas partes
 - Nível Alto e Nível Baixo
- Em uma metodologia acionada por transição, a transição de subida ou a transição de descida do *clock* é ativa e faz com que haja mudanças de estado

Clocks


- Os **elementos de estado** em um projeto acionado por transição são implementados de modo que o conteúdo dos elementos de estado só mudem na transição de *clock* ativa
- A escolha da transição que será ativa é influenciada pela tecnologia de implementação e não afeta os conceitos envolvidos no projeto da lógica

Clocks

- A maior restrição de um sistema com *clock*, também conhecido como sistema síncrono, é a necessidade dos sinais, que serão escritos nos elementos de estado, estarem válidos quando ocorre a transição do *clock*
- Um sinal é válido se ele estiver estável (não se alterar) até que o momento da transição termine

Clocks

- Sistema Síncrono

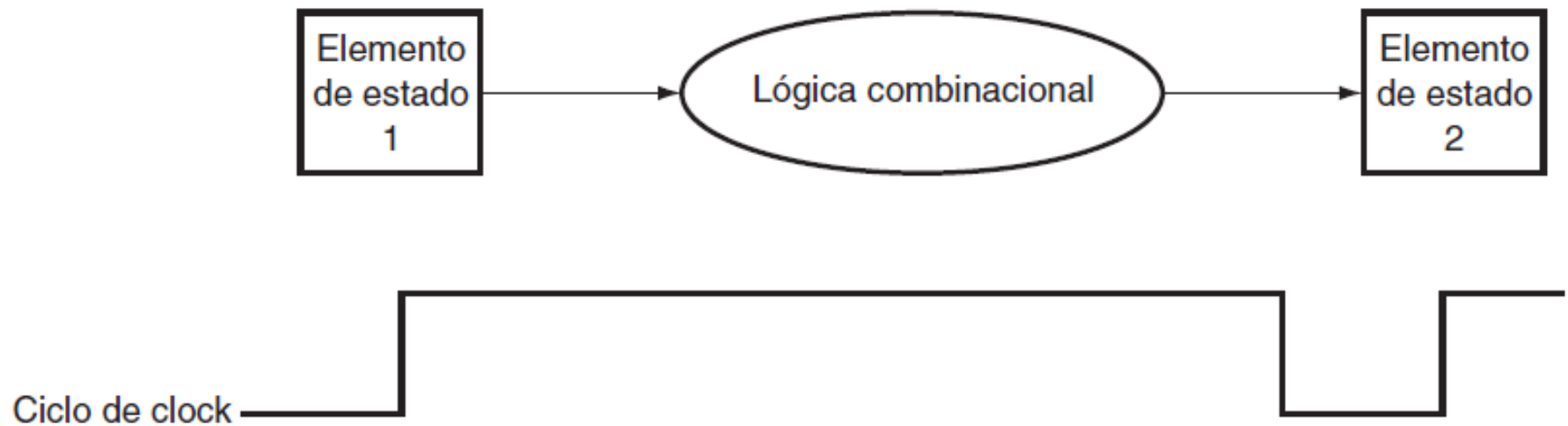

Elementos de Memória

- Todos os elementos de memória armazenam estados e a sua saída depende tanto das entradas quanto do valor armazenado anteriormente nesse elemento
- Todos os circuitos lógicos que contenham elementos de memória, contêm **estado** e são **sequenciais**
 - Alguns exemplos são: os *latches*, os *flip-flops*, os registradores e as próprias memórias

Elementos de Memória

- Os *latches* e *flip-flops* são tipos de elementos de memória simples e são síncronos
- A diferença entre eles é:
 - O *latch* pode mudar de estado enquanto durar o nível, isto é, é sensível ao nível
 - O *flip-flop* é sensível a borda, isto é, só pode mudar de estado durante o instante de tempo da transição entre dois níveis

Máquinas de Estados Finitos

- O comportamento dos sistemas sequenciais depende tanto das entradas fornecidas quanto do conteúdo da sua memória interna, ou estado do sistema
- Assim, um sistema sequencial não pode ser descrito por uma tabela verdade
- Para descrever tais sistemas existem as máquinas de estados finitos, ou simplesmente máquinas de estado

Máquinas de Estados Finitos

- Uma máquina de estados tem um conjunto de estados e duas funções, chamadas função próximo estado e função saída
- O conjunto de estados corresponde a todos os possíveis valores que a memória interna pode assumir
 - Se houver n bits, existirão 2^n estados

Máquinas de Estados Finitos


- A função do próximo estado é uma função combinacional que de posse das entradas e do estado corrente, determina o próximo estado do sistema
- A função saída produz um conjunto de saídas a partir do estado atual e das entradas

Máquinas de Estados Finitos

- As máquinas de estado síncronas mudam seu estado a cada novo ciclo de *clock*, isto é, um novo estado é computado a cada ciclo de *clock*
- Em um projeto acionado por transição, os elementos de estado são atualizados somente nas transições de *clock*

Máquinas de Estados Finitos

- Exemplo de máquina de estado

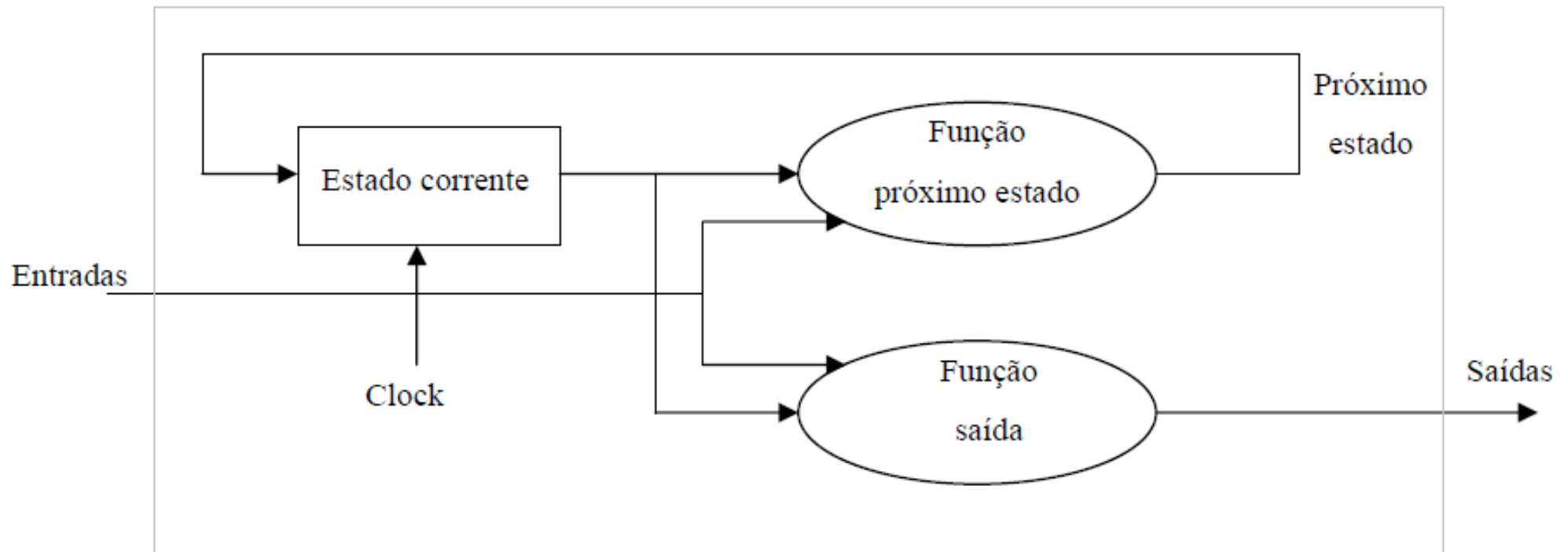

Métodos de Temporização de Circuitos

- Os circuitos podem ser implementados com diferentes metodologias de temporização
 - Sensíveis a transição do sinal de *clock*
 - Sensíveis ao nível

Métodos de Temporização de Circuitos

- Se todos os sinais de *clock* chegam ao mesmo tempo, pode-se garantir que um sistema baseado na temporização sensível à transição do *clock* com registradores situados entre circuitos lógicos combinacionais opera corretamente

Métodos de Temporização de Circuitos

- Desta forma, não existe a possibilidade de ocorrência de condições de corrida
- Uma condição de corrida ocorre quando o conteúdo de um elemento de estado depende da velocidade relativa de operação de diferentes elementos lógicos

Métodos de Temporização de Circuitos

- Em um projeto cuja temporização seja sensível às transições, o ciclo de *clock* precisa ser grande o suficiente para que os sinais que atravessam a lógica combinacional se tornem estáveis

Métodos de Temporização de Circuitos

- Numa temporização sensível ao nível, as mudanças de estados ocorrem quando o *clock* estiver no nível ativo
- Entretanto, estas mudanças não ocorrem instantaneamente, como nas mudanças sensíveis às transições

Métodos de Temporização de Circuitos

- Este fato faz com que as condições de corrida possam acontecer com mais facilidade
- Projetistas usam temporização com duas fases

Métodos de Temporização de Circuitos

- Neste tipo de temporização existem dois sinais de *clock* que não se sobrepõem, e somente um deles pode estar no nível alto em um determinado instante de tempo
- Pode-se usar esses sinais de *clock* para criar um sistema que contenha *latches* sensíveis ao nível, que sejam livres de quaisquer condições de corrida

Métodos de Temporização de Circuitos


- Um modo simples de projetar tal sistema é alternar o uso de *latches* usando a fase 1 com *latches* usando a fase 2
- Se os dois *clocks* não estão ativos ao mesmo tempo, não há possibilidade de ocorrer a condição de corrida

Métodos de Temporização de Circuitos

- Aumentando o intervalo de não sobreposição entre as fases, pode-se reduzir a margem potencial de erro
- Assim, o sistema opera corretamente se cada fase for suficientemente grande e houver um intervalo de não sobreposição grande o suficiente entre as fases

Métodos de Temporização de Circuitos

- *Clock* com duas fases

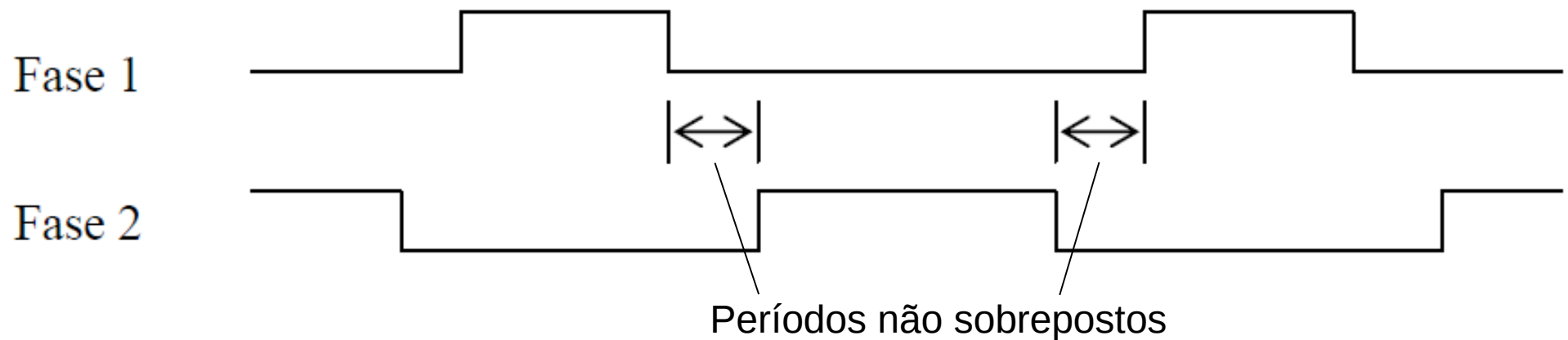

Bibliografia

- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- Patterson, David.; Hennessy, Jhon L. Organização de Computadores: A Interface Hardware/Software. 3a Edição. Campus, 2005
- Tanenbaum, Andrew S.. Organização Estruturada de Computadores. 5a Edição. Prentice-Hall, 2006.

- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- Patterson, David.; Hennessy, Jhon L. Arquitetura de Computadores – Uma Abordagem Quantitativa. Campus, 2003.
- Weber, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. 2. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2001

Perguntas ?